
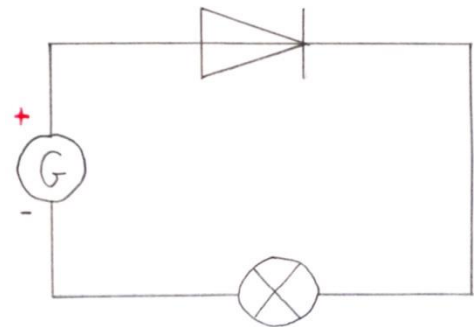
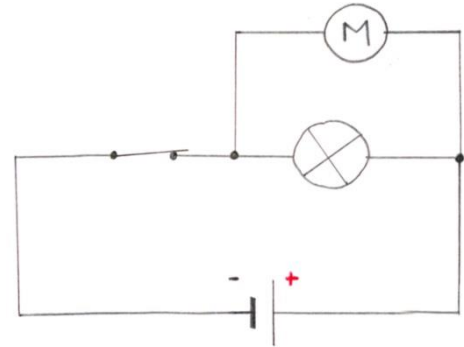
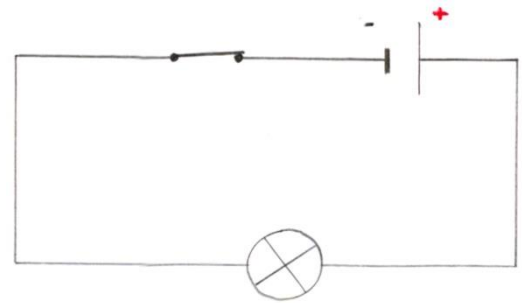
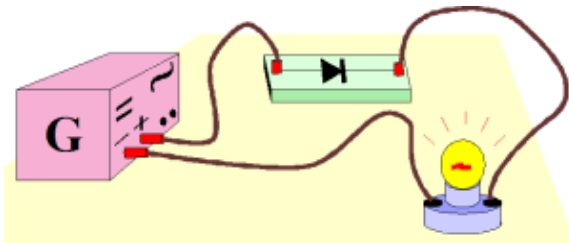
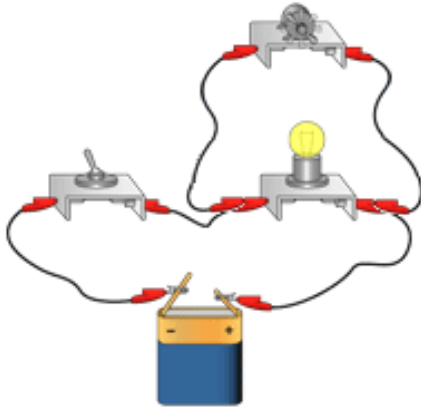


05

Exercices

Exercice 1 :

Schématiser les circuits suivants :

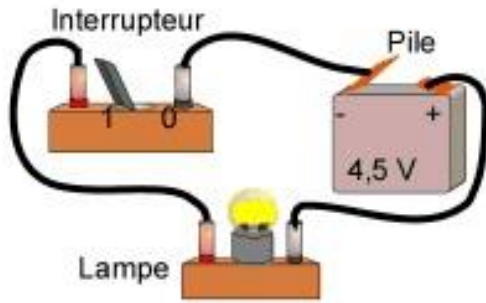


Exercice 2 :

Deux élèves réalisent le circuit schématisé ci-contre.

La lampe ne brille pas.

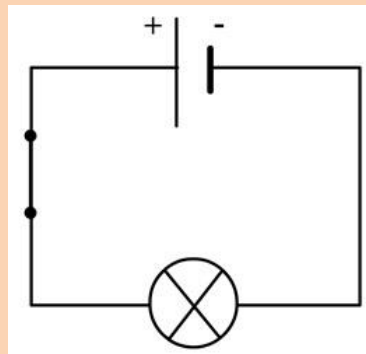Proposer au moins deux raisons pour que la lampe ne brille pas.



La lampe ne brille pas parce que :

Elle est mal vissée.

La pile est usée.

Un fil est cassé ou mal branché.

La lampe est grillée.

L'interrupteur est mal fermé.